
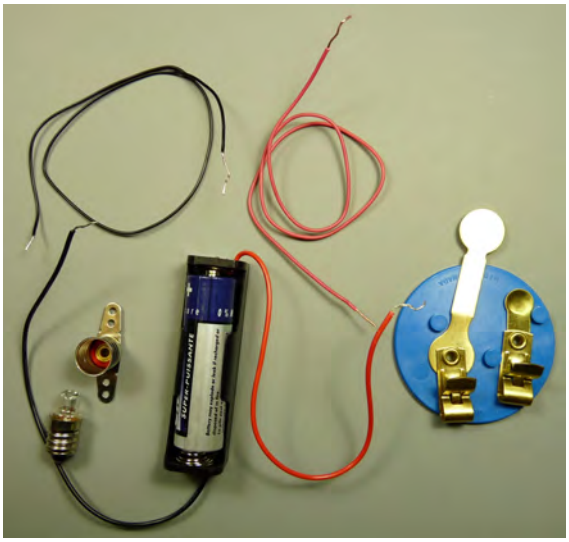
2. Le circuit électrique

Pour t'aider à fabriquer ton jeu-questionnaire, voici des consignes d'assemblage qui te seront utiles.



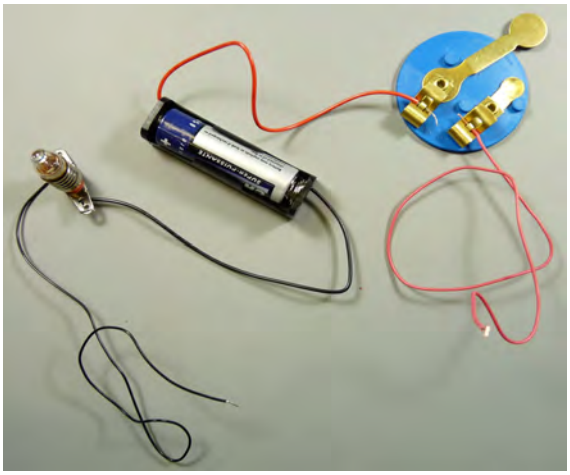
A. Rassemble les éléments suivants :


- 1 support à pile AA;
- 1 pile AA;
- 1 interrupteur;
- 2 fils conducteurs;
- 1 douille;
- 1 ampoule.




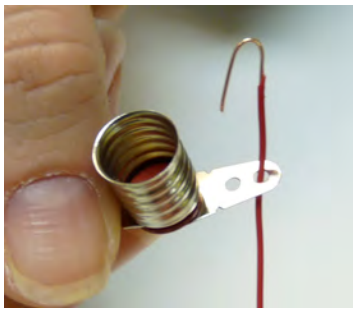B. Relie les éléments du circuit comme sur la photo ci-contre. Teste le circuit.

Note : Pour relier la douille, introduis le bout dénudé du fil conducteur dans un trou et fais-le ressortir par l'autre, comme sur les photos ci-dessous.



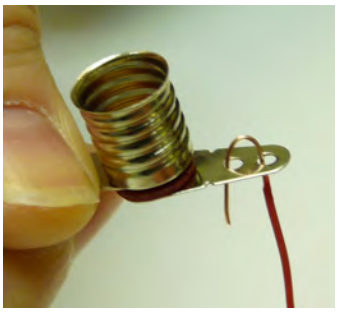

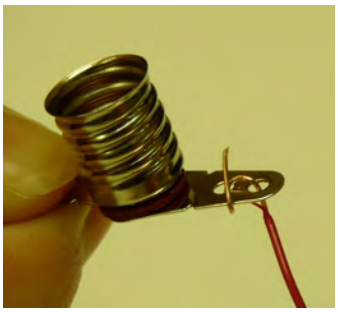

C. Une fois l'assemblage terminé, recouvre tes connexions à l'aide de ruban électrique.